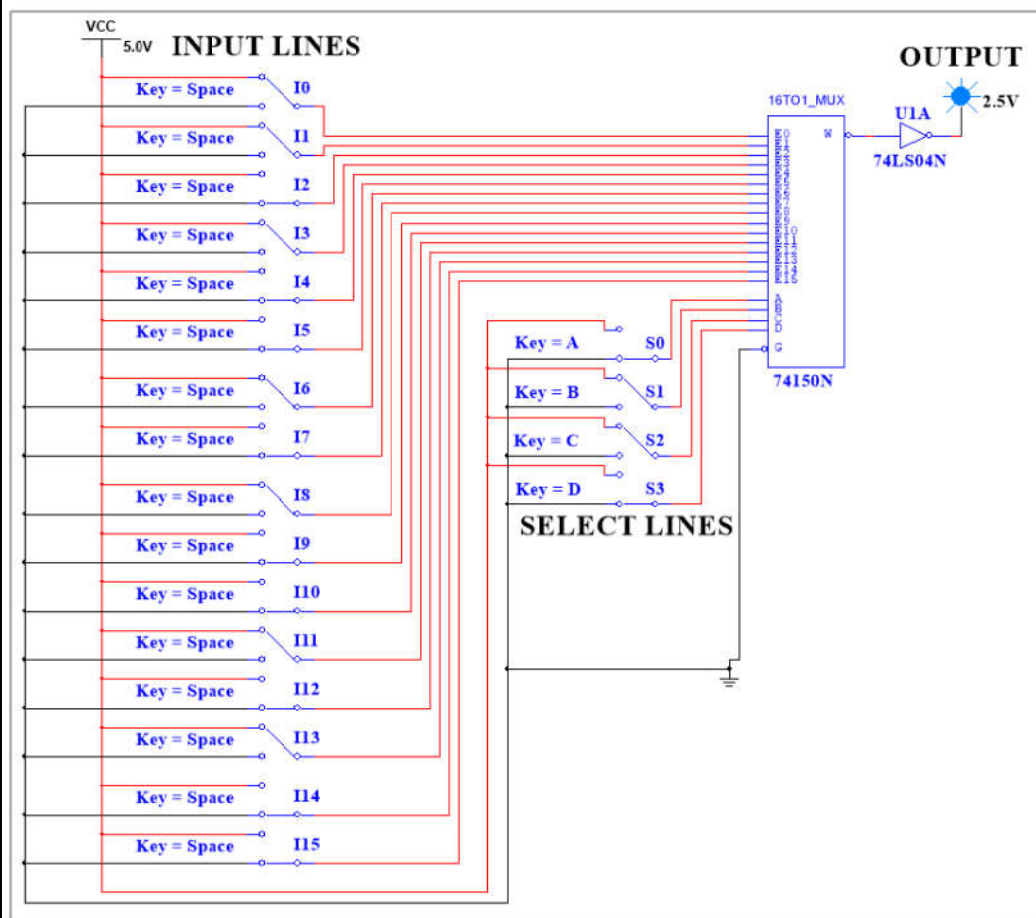


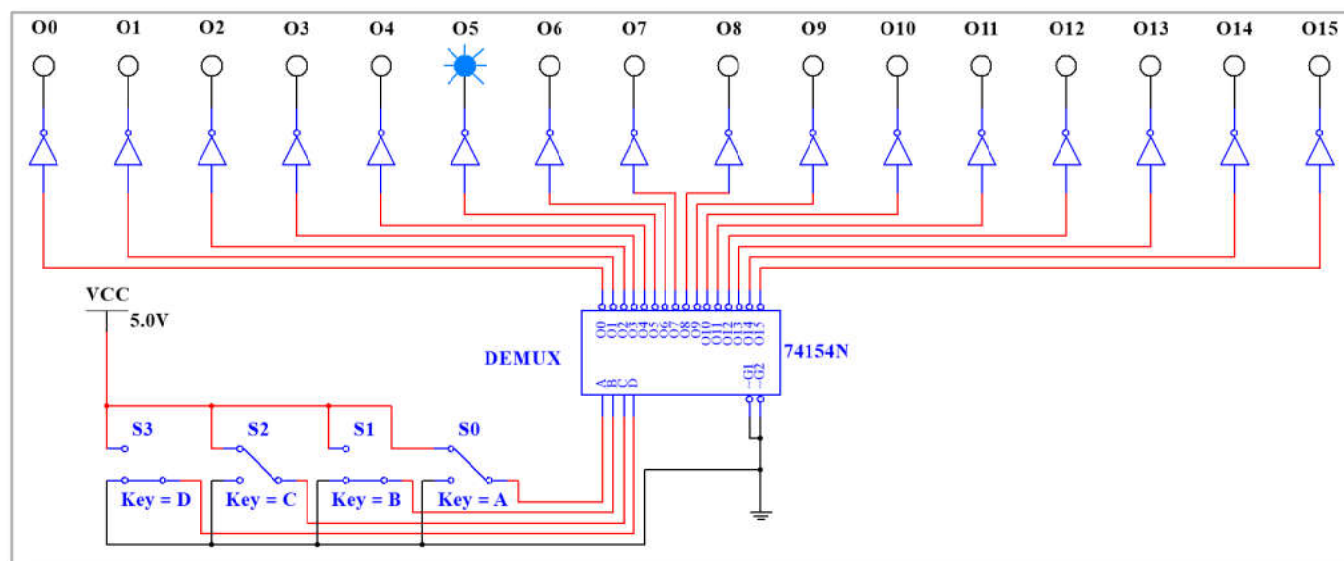
16:1 MULTIPLEXER :

Diagram:




Truth Table				
S3	S2	S1	S0	OUTPUT
0	0	0	0	I0
0	0	0	1	I1
0	0	1	0	I2
0	0	1	1	I3
0	1	0	0	I4
0	1	0	1	I5
0	1	1	0	I6
0	1	1	1	I7
1	0	0	0	I8
1	0	0	1	I9
1	0	1	0	I10
1	0	1	1	I11
1	1	0	0	I12
1	1	0	1	I13
1	1	1	0	I14
1	1	1	1	I15

Diagram:

[illegible]

8 LINE TO 3 LINE ENCODER :

Diagram:

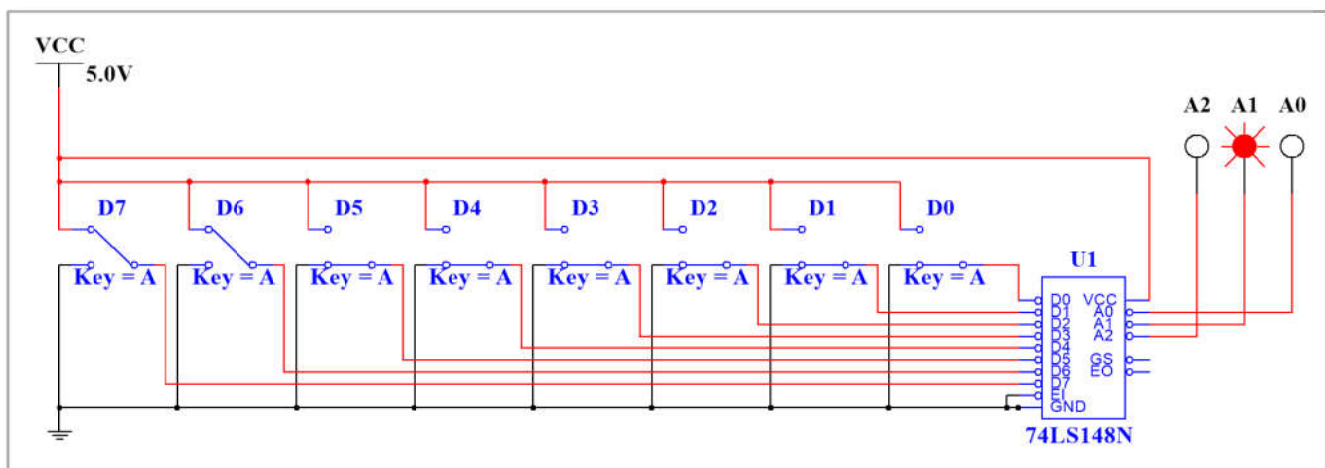


Truth Table

INPUTS								OUTPUTS		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	A2	A1	A0
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0
1	0	X	X	X	X	X	X	0	0	1
1	1	0	X	X	X	X	X	0	1	0
1	1	1	0	X	X	X	X	0	1	1
1	1	1	1	0	X	X	X	1	0	0
1	1	1	1	1	0	X	X	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	X	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

3 LINE TO 8 LINE DECODER :

Diagram:

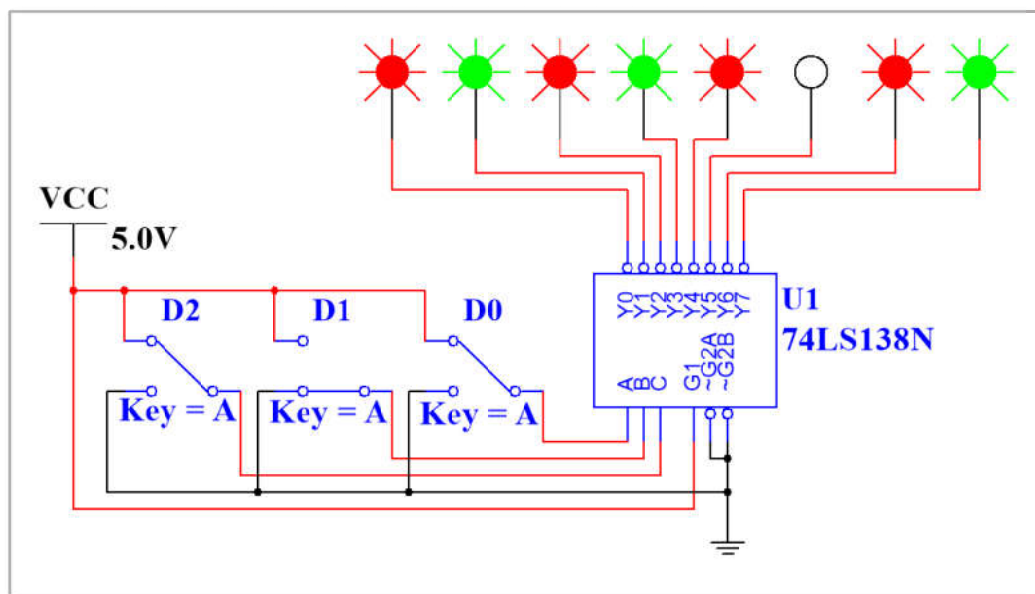


Truth Table

INPUTS			OUTPUTS							
A2	A1	A0	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

PARITY CHECKER :


Diagram:

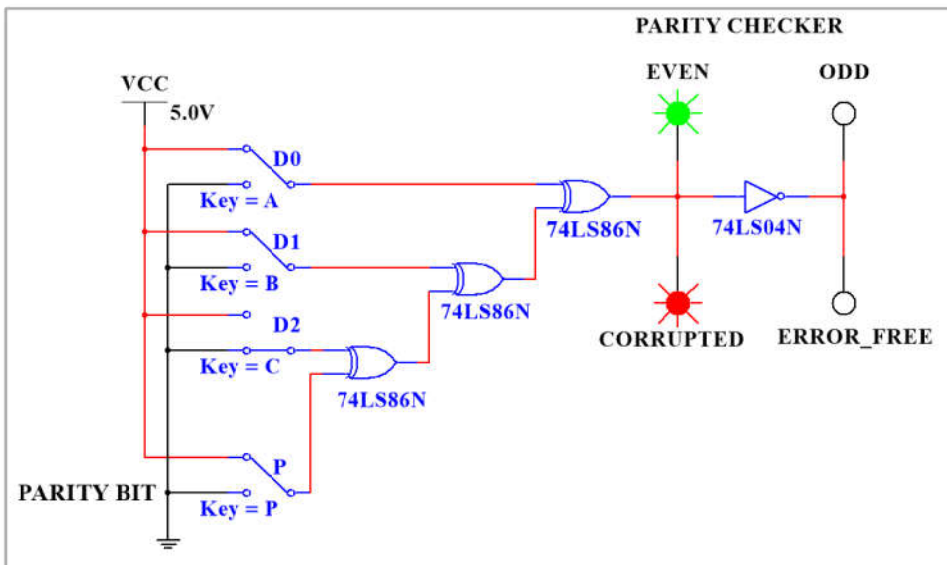

Truth Table					
INPUT				OUTPUT	
D2	D1	D0	P	ODD	EVEN
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

PARITY GENERATOR :


Diagram:

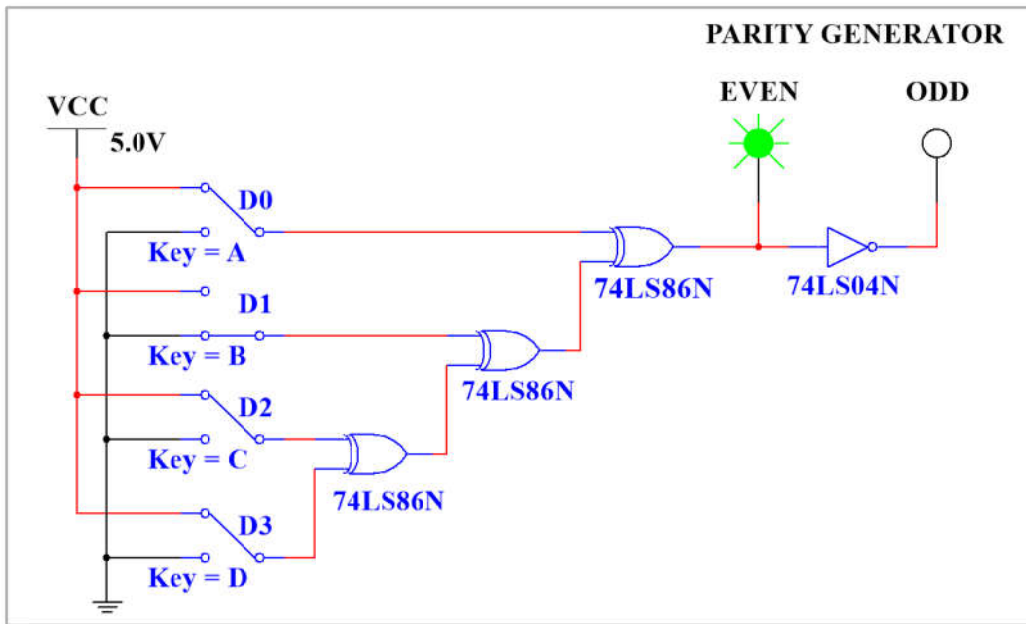

Truth Table					
INPUT				OUTPUT	
D3	D2	D1	D0	ODD	EVEN
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

4 BIT COMPARATOR :

Diagram:

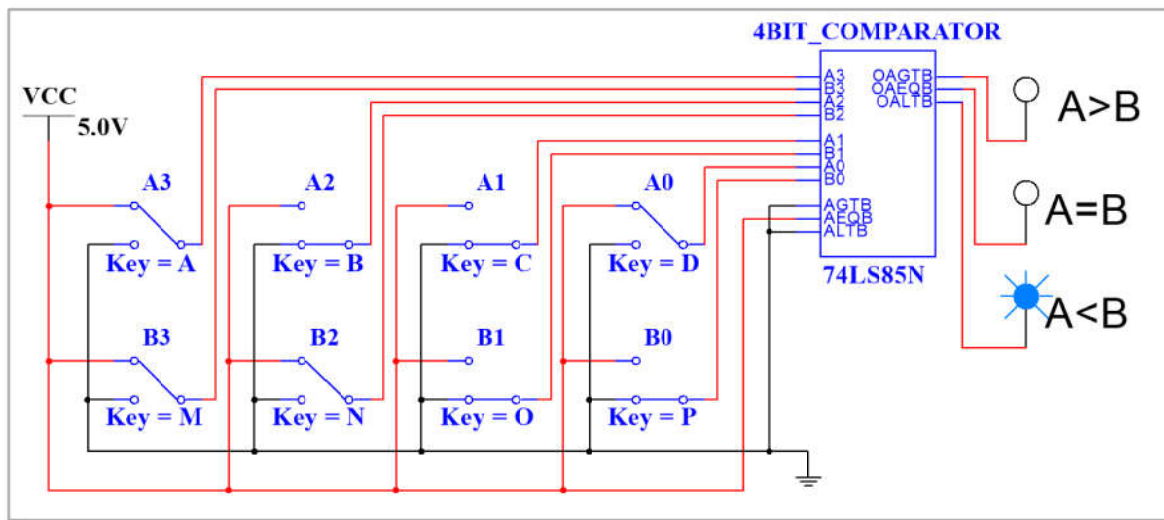

Truth Table

INPUT				OUTPUT		
A3,B3	A2,B2	A1,B1	A0,B0	A>B	A=B	A<B
A3>B3	X	X	X	1	0	0
A3<B3	X	X	X	0	0	1
A3=B3	A2>B2	X	X	1	0	0
A3=B3	A2<B2	X	X	0	0	1
A3=B3	A2=B2	A1>B1	X	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1<B1	X	0	0	1
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	1	0	0
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	0	0	1
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	0	1	0